


## Decoder

Binary input of 4 bits is decoded to give corresponding decimal value

Truth table:

INPUTS				OUTPUTS															
A	B	C	D	X <sub>0</sub>	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	X <sub>9</sub>	X <sub>10</sub>	X <sub>11</sub>	X <sub>12</sub>	X <sub>13</sub>	X <sub>14</sub>	X <sub>15</sub>
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Block Diagram:

 

Verilog code:

```
module decoder (output reg [0:15] out, input [0:3] in);

    // thread to decode input
    always @ (in) begin
        // check which input and give corresponding output
        case (in)
            4'b0000 : out = 16'b0000000000000001;
            4'b0001 : out = 16'b0000000000000010;
            4'b0010 : out = 16'b0000000000000100;
            4'b0011 : out = 16'b0000000000001000;
            4'b0100 : out = 16'b0000000000010000;
            4'b0101 : out = 16'b0000000000100000;
            4'b0110 : out = 16'b0000000001000000;
            4'b0111 : out = 16'b0000000010000000;
            4'b1000 : out = 16'b0000000100000000;
            4'b1001 : out = 16'b0000001000000000;
            4'b1010 : out = 16'b0000010000000000;
            4'b1011 : out = 16'b0000100000000000;
            4'b1100 : out = 16'b0001000000000000;
            4'b1101 : out = 16'b0010000000000000;
            4'b1110 : out = 16'b0100000000000000;
            4'b1111 : out = 16'b1000000000000000;
            default: out = 16'b0000000000000000;
        endcase
    end
endmodule
```

Explanation:

Using behavioral modelling the behaviour of the circuit is coded using switch cases for the in variable giving corresponding out variable values.